


## Otpor na sinusnom naponu u vremenskoj domeni

- Vremenska domena
  - Drugi Kirchhoffov zakon:


$$u(t) = U_m \sin(\omega t) = u_R(t)$$

- Ohmov zakon:
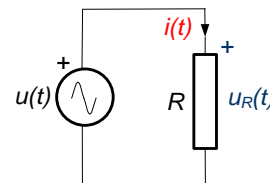
$$i(t) = \frac{u(t)}{R} = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t) = I_m \sin(\omega t) \quad ; \quad I_m = \frac{U_m}{R}$$



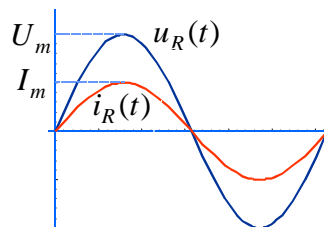- Fazni pomak između napona i struje je nula
  - Struja je **u fazi** s naponom




## Otpor na sinusnom naponu u fazorskoj domeni

- Fazor napona:  $\dot{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = U \angle 0^\circ$

- Fazor struje (Ohmov zakon):  $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R} = \frac{U}{R} \angle 0^\circ$

- Prikaz u kompleksnoj ravnini

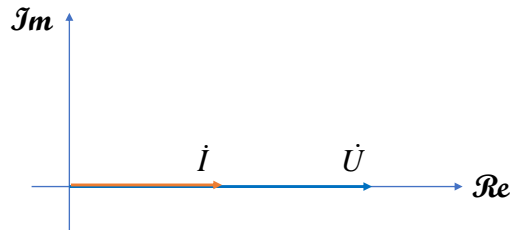


## Induktivitet na sinusnom naponu u vremenskoj domeni

- Vremenska domena

- Drugi Kirchhoffov zakon:
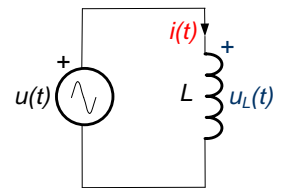
$$u(t) = U_m \sin(\omega t) = u_L(t) = L \frac{di}{dt}$$



- Struja u krugu je:


$$i(t) = \frac{1}{L} \int u(t) dt = \frac{1}{L} \int U_m \sin(\omega t) dt = -\frac{U_m}{\omega L} \cos(\omega t) = \frac{U_m}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$i(t) = I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$I_m = \frac{U_m}{\omega L}$$
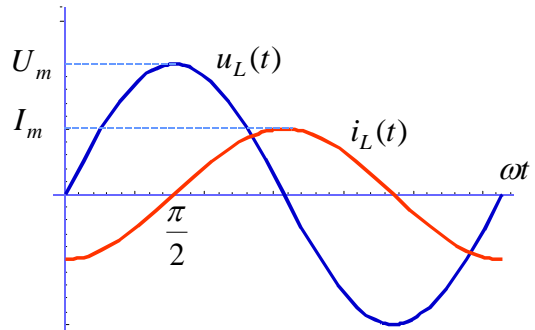
## Induktivitet na sinusnom naponu u vremenskoj domeni


- Fazni pomak između napona i struje je  $\varphi = \alpha_u - \alpha_i = 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$
- Na induktivitetu napon prethodi struji za  $90^\circ$
- Struja zaostaje za naponom za  $90^\circ$



## Induktivitet na sinusnom naponu u fazorskoj domeni

- Fazor napona:  $\dot{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = U \angle 0^\circ$
- Fazor struje:  $\dot{I} = \frac{1}{L} \int \dot{U} dt = \frac{1}{j\omega L} \dot{U} = \frac{\dot{U}}{jX_L} = -j \frac{\dot{U}}{X_L} = \frac{\dot{U}}{X_L} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \frac{\dot{U}}{X_L} \angle -90^\circ$
- $X_L = \omega L$  je **induktivna reaktancija**, ima dimenziju otpora ( $\Omega$ )

- Prikaz u kompleksnoj ravnini

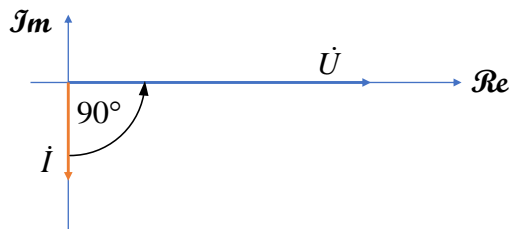


## Kapacitet na sinusnom naponu u vremenskoj domeni

- Vremenska domena

- Drugi Kirchhoffov zakon:

$$u(t) = U_m \sin(\omega t) = u_C(t)$$

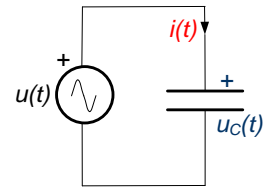

- Struja u krugu je:


$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = C \frac{d}{dt} [U_m \sin(\omega t)] = \omega C U_m \cos(\omega t) = \omega C U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$i(t) = I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$I_m = \omega C U_m = \frac{U_m}{\frac{1}{\omega C}}$$
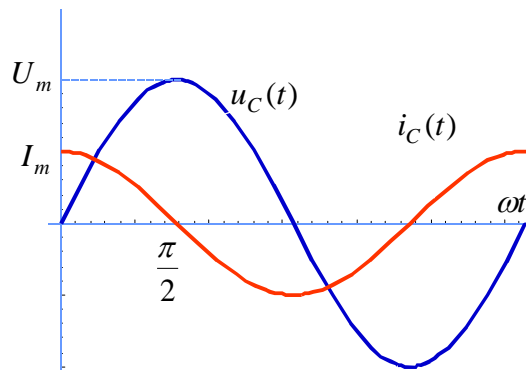
## Kapacitet na sinusnom naponu u vremenskoj domeni

- Fazni pomak između napona i struje je  $\varphi = \alpha_u - \alpha_i = 0 - \left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$
- Na kapacitetu napon zaostaje za strujom za  $90^\circ$
- Struja prethodi naponu za  $90^\circ$



## Kapacitet na sinusnom naponu u fazorskoj domeni

- Fazor napona:  $\dot{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = U \angle 0^\circ$
- Fazor struje:  $\dot{I} = C \frac{d}{dt} \dot{U} = j\omega C \dot{U} = \frac{\dot{U}}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{\dot{U}}{-jX_C} = j \frac{\dot{U}}{X_C} = \frac{\dot{U}}{X_C} e^{j\frac{\pi}{2}} = \frac{\dot{U}}{X_C} \angle 90^\circ$
- $X_C = 1/\omega C$  je **kapacitivna reaktancija**, dimenzija otpora ( $\Omega$ )
- Prikaz u kompleksnoj ravnini

